#### **CONVERTOARE DE COD**

Convertoarele de cod sunt circuite logice combinaționale care realizează conversia numerelor binare dintr-un cod în alt cod.

### 1. Convertor din cod binar natural în cod Gray

Codul Gray este un cod numeric reflectat, care are proprietatea că 2 numere adiacente deferă prin valoarea unui singur bit. Corespondența celor 2 coduri este prezentată în tabelul următor. Acesta poate fi considerat a fi tabelul de adevăr al convertorului.

Nr. zecimal	Nı	umăr în	cod Gr	ay	Număr în cod binar natural					
	$G_3$	$G_2$	$G_1$	$G_0$	$\mathbf{B}_3$	$\mathbf{B}_2$	$\mathbf{B}_{1}$	$\mathbf{B}_{0}$		
0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	0	0	0	1	0	0	0	1		
2	0	0	1	1	0	0	1	0		
3	0	0	1	0	0	0	1	1		
4	0	1	1	0	0	1	0	0		
5	0	1	1	1	0	1	0	1		
6	0	1	0	1	0	1	1	0		
7	0	1	0	0	0	1	1	1		
8	1	1	0	0	1	0	0	0		
9	1	1	0	1	1	0	0	1		
10	1	1	1	1	1	0	1	0		
11	1	1	1	0	1	0	1	1		
12	1	0	1	0	1	1	0	0		
13	1	0	1	1	1	1	0	1		
14	1	0	0	1	1	1	1	0		
15	1	0	0	0	1	1	1	1		

Din tabelul de adevăr de mai sus, se pot construi diagramele Karnaugh:

B <sub>1</sub> B <sub>0</sub> B <sub>2</sub>	0 0	0 1	11	10
0 0	0	0	0	0
0 1	1	1	1	1
1 1	0	0	0	0
1 0	1	1	1	1

$B_1$ $B_0$ $B_2$	0 0	0 1	1 1	1 0
0 0	0	1	1	0
0 1	0	1	1	0
1 1	1	0	0	1
1 0	1	0	0	1

## LUCRAREA nr. 3.

$B_1$ $B_0$ $B_2$	0 0	0 1	11	1 0
0 0	0	1	0	1
0 1	0	1	0	1
1 1	0	1	0	1
1 0	0	1	0	1
		$G_2$		

$B_1$ $B_0$ $B_2$	0 0	0 1	11	1 0
0 0	0	0	1	1
0 1	0	0	1	1
1 1	0	0	1	1
1 0	0	0	1	1
		$G_3$		

Grupând în diagramele de mai sus termenii "1" și aplicând meoda VK, se obțin ecuațiile booleene ale celor 4 ieșiri:


$$G_0 = B_0 \oplus B_1$$

$$G_1 = B_1 \oplus B_2$$

$$G_2 = B_2 \oplus B_3$$

$$G_3 = B_3$$

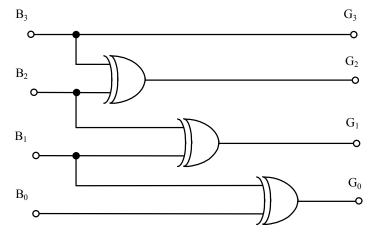În acest moment sinteza circuitului este deosebit de banală:




## 2. Convertor binar-Gray

Folosind același algoritm ca mai sus se poate obține circuitul pentru conversia inversă. Mult mai simplu este de prelucrat relațiile de mai sus:
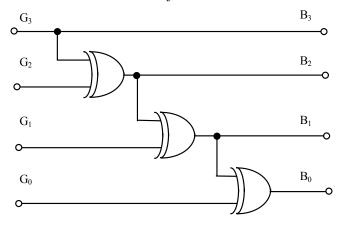
### LUCRAREA nr. 3.

$$\begin{split} G_3 &= B_3 \\ &\Rightarrow B_3 = G_3 \\ G_2 &= B_2 \oplus B_3 \Rightarrow G_2 \oplus G_3 = B_2 \oplus B_3 \oplus B_3 = B_2 \\ &\Rightarrow B_2 = G_2 \oplus G_3 \\ G_1 &= B_2 \oplus B_1 \Rightarrow G_1 \oplus G_2 \oplus G_3 = B_2 \oplus B_2 \oplus B_1 = B_1 \\ &\Rightarrow B_1 = G_1 \oplus G_2 \oplus G_3 \\ G_0 &= B_0 \oplus B_1 \Rightarrow G_0 \oplus G_1 \oplus G_2 \oplus G_3 = B_0 \oplus B_1 \oplus B_1 = B_0 \\ &\Rightarrow B_0 = G_0 \oplus G_1 \oplus G_2 \oplus G_3 \end{split}$$

Circuitul de conversie rezultă ca mai jos:



#### 3. Alte coduri binare de interes

Cod zecimal	Cod <b>8421</b>	Cod <b>2421</b>	Cod exces 3	Cod 2 din 5
0	0000	0000	0011	00011
1	0001	0001	0100	00101
2	0010	0010	0101	00110
3	0011	0011	0110	01001
4	0100	0100	0111	01010
5	0101	1011	1000	01100
6	0110	1100	1001	10001
7	0111	1101	1010	10010
8	1000	1110	1011	10100
9	1001	1111	1100	11000

#### 4. Lucrări de efectuat în laborator

Se efectuează lucrarea conform fișei de laborator de mai jos.

# FIŞĂ DE LABORATOR

1. Plecând de la diagramele Karnaugh pentru convertorul binar-Gray, să se deducă ecuațiile booleene și să se verifice circuitul obținut.

$B_3B_2$ $B_1B_0$	00	01	11	10
$B_1B_0$				
0 0	0	0	0	0
0 1	1	1	1	1
1 1	0	0	0	0
1 0	1	1	1	1

$B_3B_2$	00	01	11	10
$B_3B_2$ $B_1B_0$				
0 0	0	1	1	0
0 1	0	1	1	0
1 1	1	0	0	1
1 0	1	0	0	1
$G_1=$				

 $G_0=$  $B_3B_2$ 11 10  $B_1B_0$ 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0

 $G_2 =$ 

$B_3B_2$ $B_1B_0$	00	01	11	10
$B_1B_0$				
0 0	0	0	1	1
0 1	0	0	1	1
1 1	0	0	1	1
1 0	0	0	1	1
~				

 $G_3=$ 

2. Să se sintetizeze convertorul binar-Gray folosind metoda Veitch-Karnaugh și să se verifice funcționarea acestuia în MaxPlusII.

$\mathrm{B}_0$	<u> </u>	<u> </u>		[ ·	[ 		[	[ ·	]	<u> </u>	<u> </u>		<u></u>			[]	
$\mathbf{B}_1$	 :	<u> </u>		[					!	I				<u> </u>		]	
$\mathrm{B}_2$	 						<u> </u>										
$B_3$	 							İ		<u>.</u>	<u>.                                    </u>				<u>.</u>		
$G_0$	 	-  -												 i			
$G_1$	 					:				:		·		:			
$G_2$	 		·	•		:		·		:	·		·	·	×		
$G_3$																	

2. Să se verifice funcționarea convertorului Gray-binar în MaxPlusII.

$G_0$		 		T			 			 			[	
$G_1$			[				 	, !		 	 !		<u> </u>	
$G_2$	[]	 ; !	·			:		; :	·		:	:	:	[ · · · · ]
$G_3$		 : :		; :			 							Ī
B <sub>0</sub>		 ;		+			 		: :	 	: :	: :	; :	
В1		 								 				
B <sub>2</sub>		 :		·			 		:	 				:
	÷	 :	÷	÷	:	:	 ·	:	:	 	:	:	÷	÷

Laborator Circuit	e Numerio	ee				Con	vertoa	re de co	d
<b>LUCRAREA</b>	nr. 3.								
B <sub>3</sub> : : :			 ::	 	-:				٠-